$V_{TH} = -V_{DD}$ $V_{DD} = \quad V$ $R = \quad K\Omega$ $R = \quad K\Omega$

$V_i =$

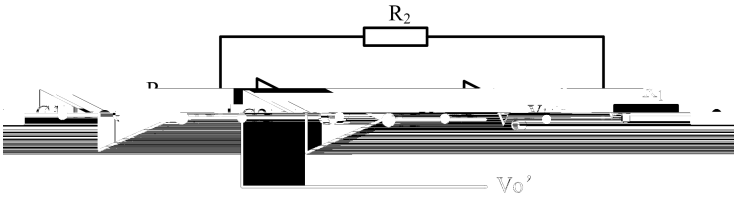

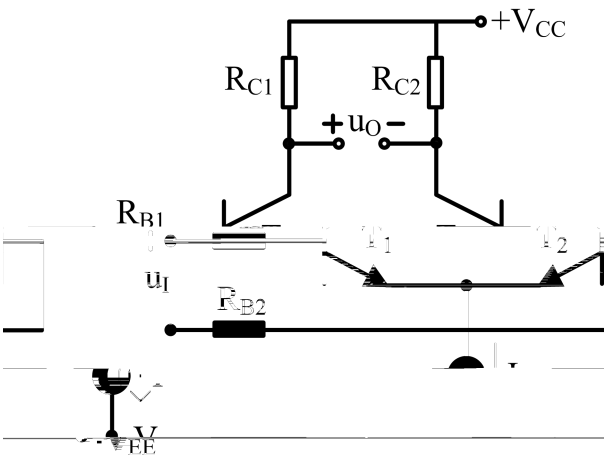
+VCC
RC1
RC2
+ uO −
RB1
T1
T2
uI
RB2
VEE